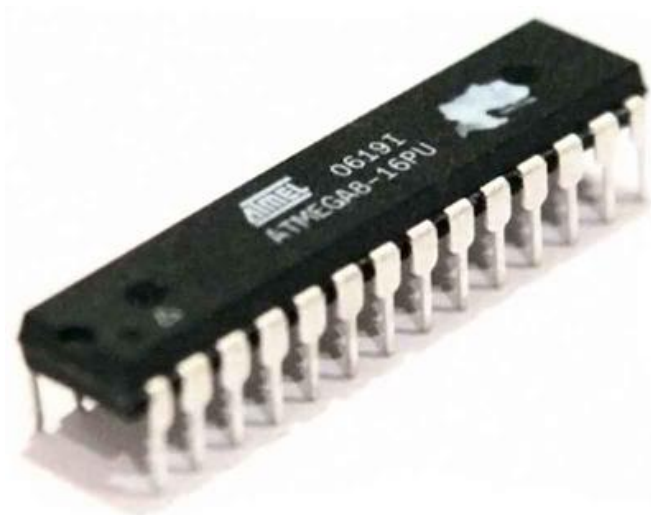

Technische Informatik

Wintersemester 2015/2016

Dr.-Ing. Arno Bücken

16. Oktober 2017 | 1


Die AVR-Architektur




Dr.-Ing. Arno Bücken

16. Oktober 2017 | 2


Die AVR-Architektur

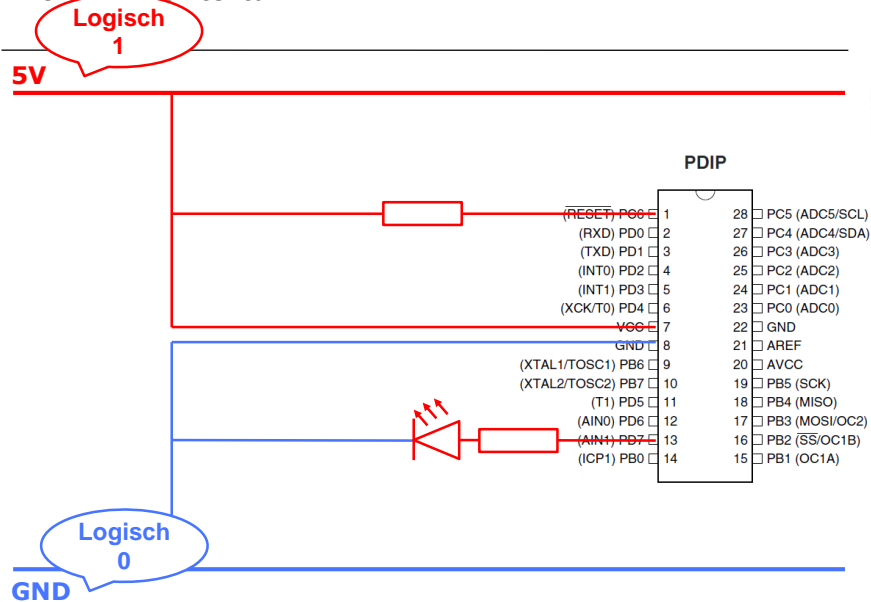


Die AVR-Architektur

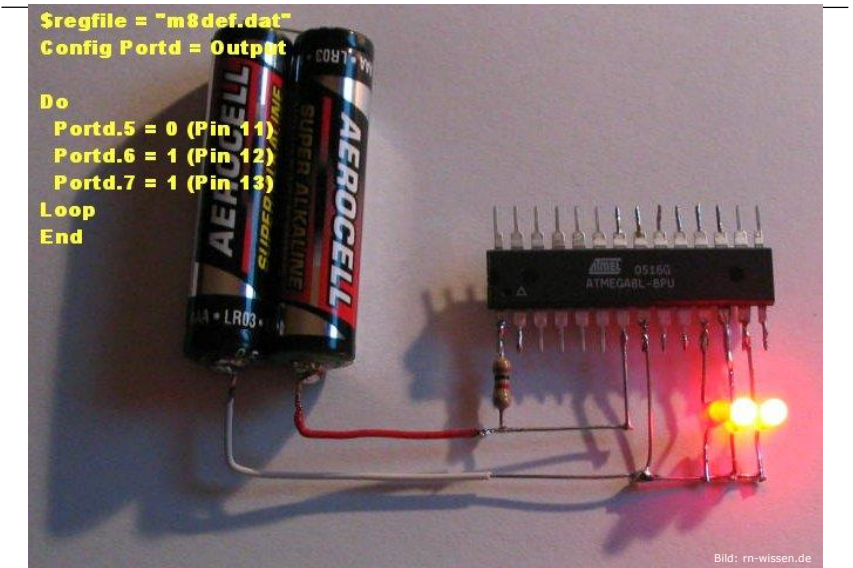


IO-Schaltungen

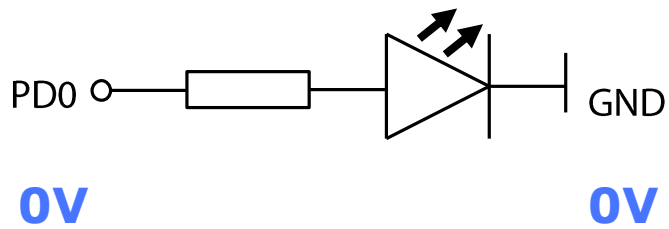Ausgang (z.B. LED) gegen Masse

IO-Schaltungen

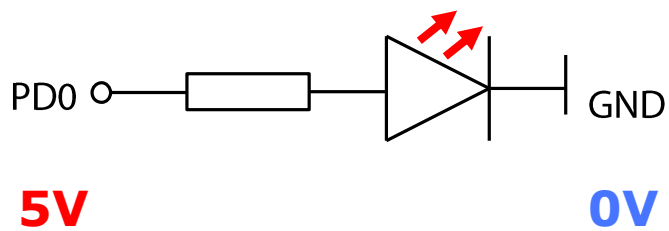Ausgang (z.B. LED) gegen Masse


Ausgang (z.B. LED) gegen Masse

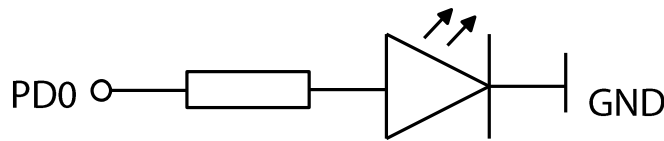


```
LDI R16, 0b00000001 ; DDR setzen
OUT DDRD, R16
```

```
LDI R16, 0b00000001 ; LED an
OUT PORTD, R16
```

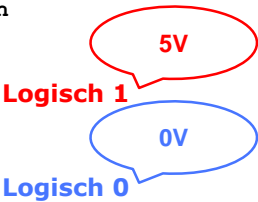
```
LDI R16, 0b00000000 ; LED aus
OUT PORTD, R16
```



Die AVR-Architektur

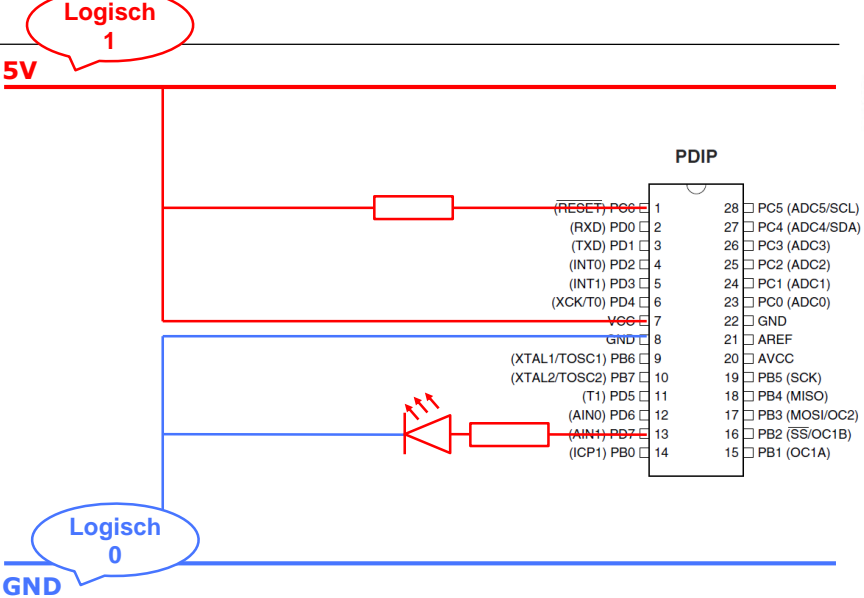


Die AVR-Architektur

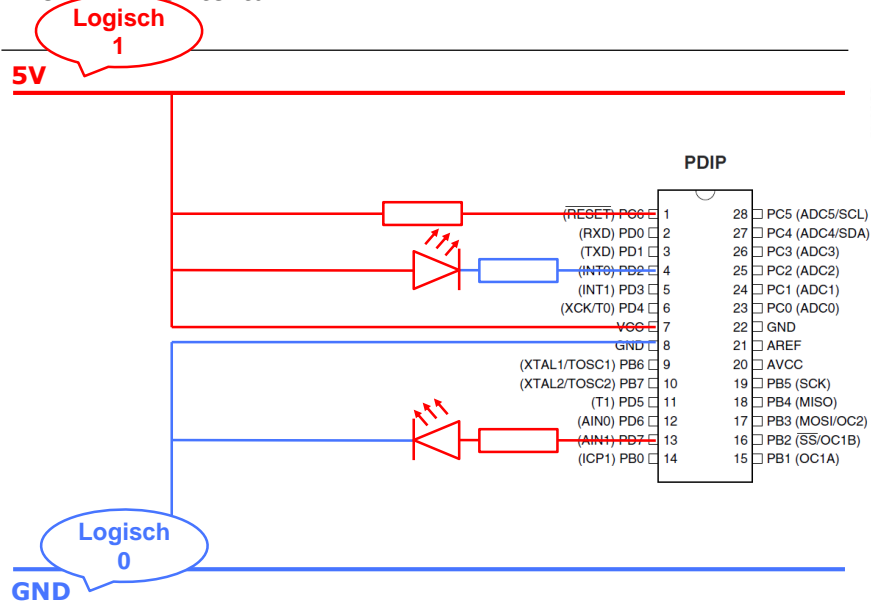


IO-Schaltungen


Ausgang (z.B. LED) gegen VCC

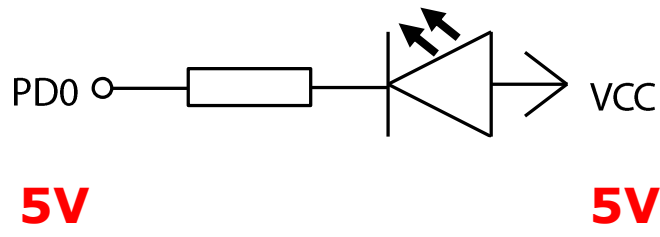

IO-Schaltungen

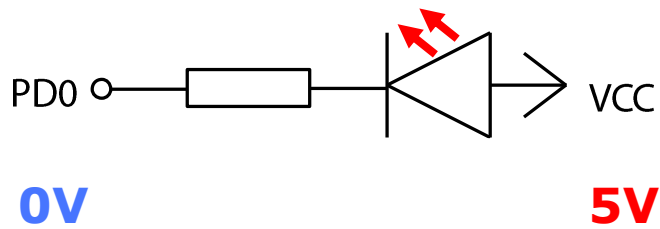Ausgang (z.B. LED) gegen VCC

IO-Schaltungen

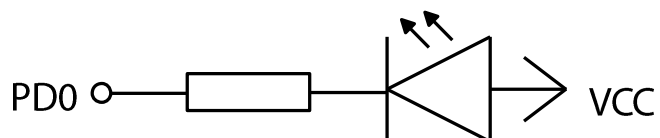Ausgang (z.B. LED) gegen VCC

```
LDI R16, 0b00000001 ; DDR setzen
OUT DDRD, R16
```

```
LDI R16, 0b00000000 ; LED an
OUT PORTD, R16
```

Logisch 0


```
LDI R16, 0b00000001 ; LED aus
OUT PORTD, R16
```

Logisch 1

0V

5V


Die AVR-Architektur

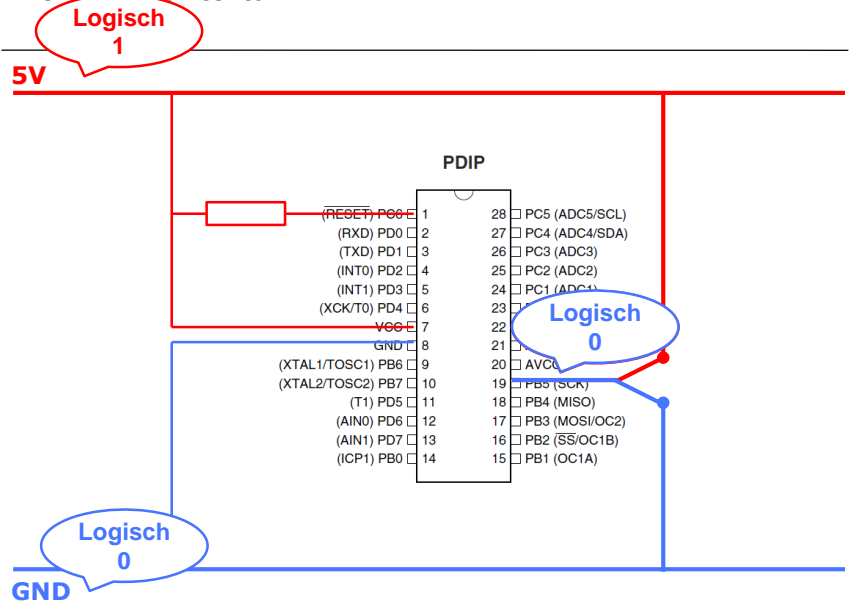

Dr.-Ing. Arno Bücken

16. Oktober 2017 | 13


Die AVR-Architektur

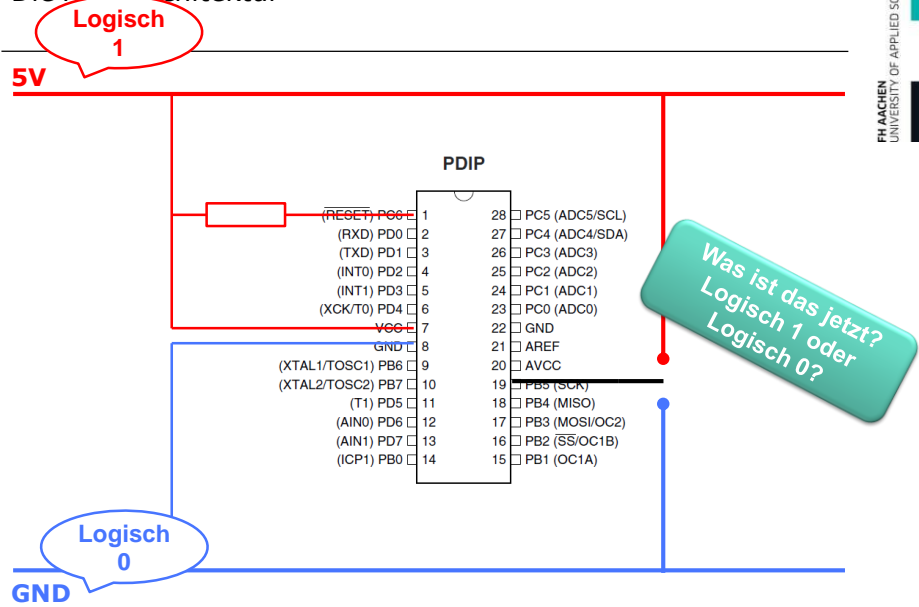


Dr.-Ing. Arno Bücken

16. Oktober 2017 | 14


Die AVR-Architektur

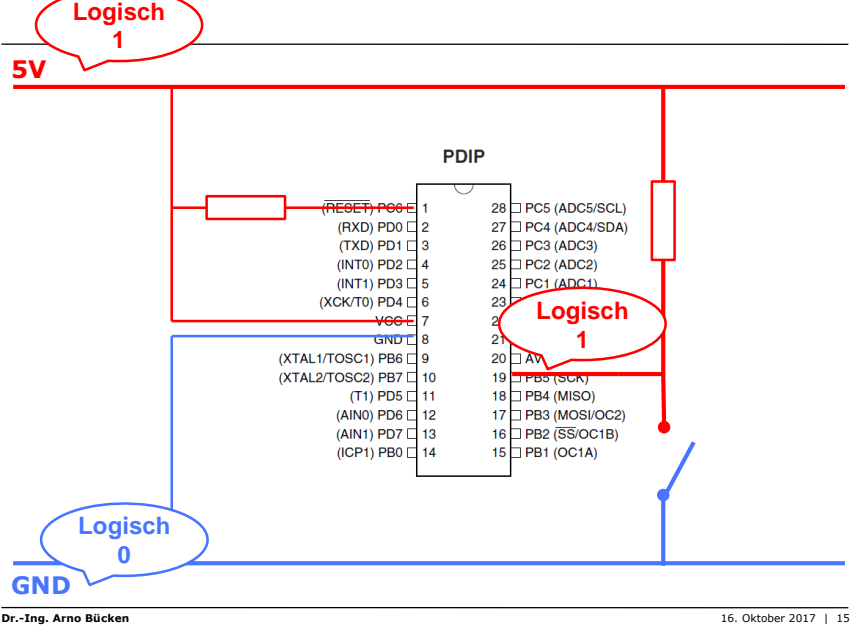

Die AVR-Architektur

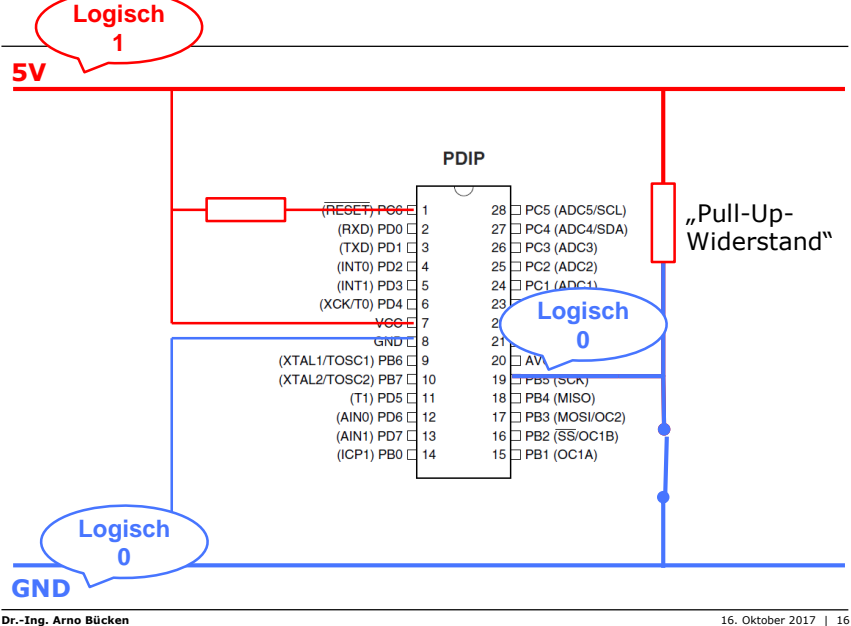


IO-Schaltungen

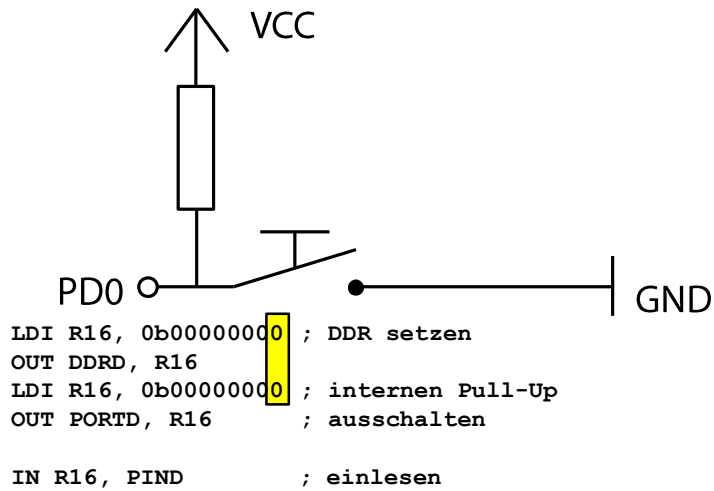Eingang (z.B. Taster) mit ext. Pull-Up

Dr.-Ing. Arno Bücken

16. Oktober 2017 | 17


IO-Schaltungen

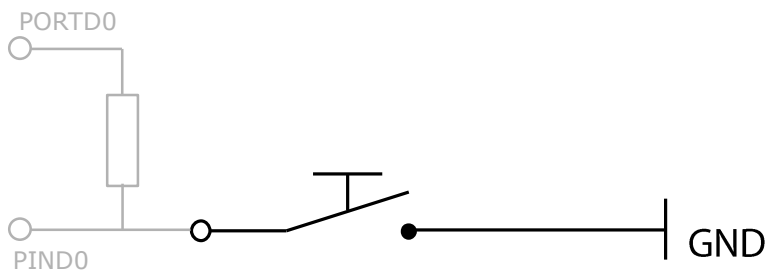Eingang (z.B. Taster)


Dr.-Ing. Arno Bücken

16. Oktober 2017 | 18

Eingang (z.B. Taster) ohne ext. Pull-Up

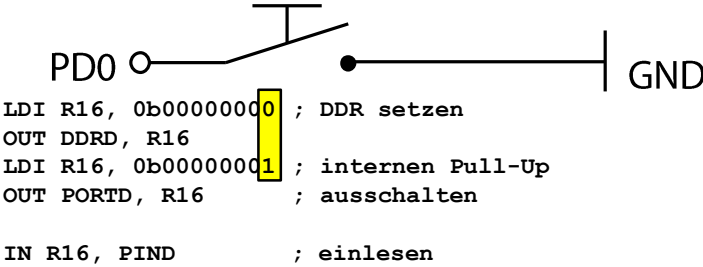

Die AVR-Architektur

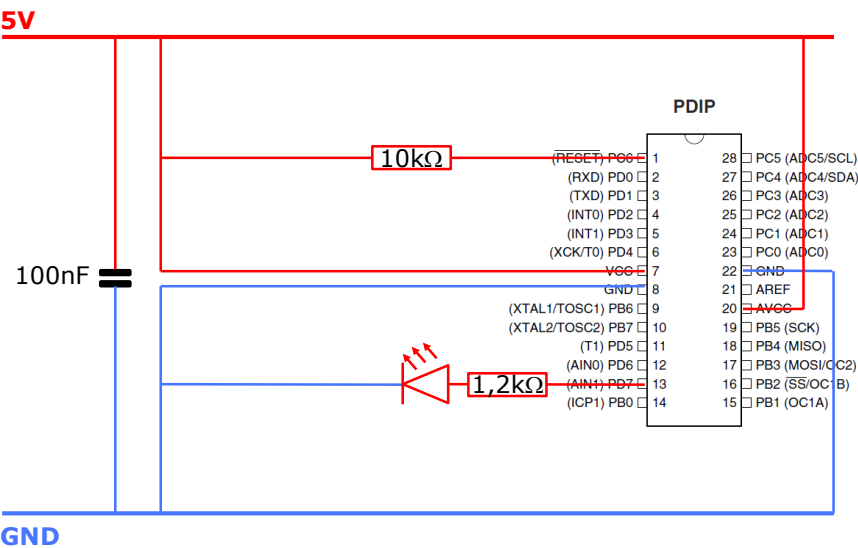

Die AVR-Architektur

